




СОЮЗ СОВЕТСКИХ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  
РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

(19) SU (11) 1166264 A

4(51) Н 03 В 19/00

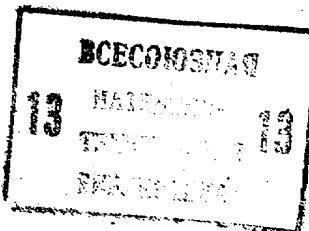

## ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

- (21) 3353229/24-09  
(22) 02.11.81  
(46) 07.07.85. Бюл. № 25  
(72) Г.С.Губаревич  
(53) 621.374.4 (088.8)  
(56) Патент США № 3605023,  
кл. 328-25, 1971.

Авторское свидетельство СССР  
№ 1029390, кл. Н 03 В 19/00,  
02.03.81 (прототип).

(54)(57) ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ, содержащий последовательно соединенные пер-

вый балансный модулятор, первый полосовой фильтр, первый блок деления частоты, второй балансный модулятор, второй полосовой фильтр и второй блок деления частоты, выход которого подключен к другому входу первого балансного модулятора, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью расширения диапазона коэффициентов деления, в него введен третий блок деления частоты, вход которого подключен к выходу второго блока деления частоты, а выход соединен с другим входом второго балансного модулятора.

(19) SU (11) 1166264 A

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к формирователям сеток когерентных частот и может быть использовано в приемной и передающей аппаратуре в качестве источника опорных частот.

Цель изобретения - расширение диапазона коэффициентов деления.

На чертеже представлена структурная электрическая схема делителя частоты.

Делитель частоты содержит первый балансный модулятор 1, первый полосовой фильтр 2, первый блок 3 деления частоты, второй балансный модулятор 4, второй полосовой фильтр 5, второй блок 6 деления частоты, третий блок 7 деления частоты.

Каждый из блоков 3-7 деления частоты содержит цепочку делителей, состоящую из делителя 8 частоты на два, делителя 9 частоты на три, делителя 10 частоты на пять.

Устройство работает следующим образом.

На один вход первого балансного модулятора 1 поступает входной сигнал делимой частоты  $F_{\text{вх}}$ . На другой вход первого балансного модулятора 1 поступает сигнал с выхода второго блока деления частоты. Все делители 8 частоты на два, делители 9 частоты на три, делители 10 частоты на пять выполнены на автогенераторах гармонических колебаний, работающих в режиме жесткой синхронизации входными сигналами, для чего автогенераторы гармонических колебаний настроены на нужные частоты. При этом обеспечивается большой диапазон захвата и синхронизации всей цепочки делителей. Цепочка делителей первого блока 3 деления частоты осуществляет деление частоты в  $n_1$  раз, цепочка делителей второго блока 6 деления частоты осуществляет деление частоты в  $n_2$  раз, цепочка делителя третьего блока 7 деления частоты осуществляет деление частоты в  $n_3$  раз.

Так как каждая из цепочек делителей в общем случае состоит из нескольких делителей частоты на два, делителей частоты на три и делителей частоты на пять, то коэффициент деления частоты цепочек деления  $n_1 = 2^{m_1} \cdot 3^{m_2} \cdot 5^{m_3}$ ;  $n_2 = 2^{m_4} \cdot 3^{m_5} \cdot 5^{m_6}$ ;  $n_3 = 2^{m_7} \cdot 3^{m_8} \cdot 5^{m_9}$ , где  $m_1, m_2, \dots, m_i = 0, 1, 2, 3, \dots, i$  - показатель сте-

пени, показывающий, какое количество использовано делителей частоты на два, делителей частоты на три, делителей частоты на пять, основания 2, 3, 5 - коэффициенты деления.

Первый и второй балансные модуляторы 1 и 4 образуют разностную (или суммарную) частоту, которая отфильтровывается соответственно первым и вторым полосовыми фильтрами 2 и 5. При подаче входного сигнала  $F_{\text{вх}}$  на вход первого балансного модулятора 1 вся система самокорректирующегося делителя частоты входит в захват, а цепочка делителей - в синхронизм.

Делитель частоты осуществляет деление частоты  $F_{\text{вх}}$  в соответствии с формулами, описывающими его работу в режиме баланса частот и фаз. Для частоты  $f_1$  с выхода первого блока 3 деления частоты

$$\frac{F_{\text{вх}}}{f_1} = \frac{1}{n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \pm 1} (n_1, n_2, n_3 \pm n_4 \pm n_5)$$

Для частоты  $f_2$  с выхода второго блока 6 деления частоты

$$\frac{F_{\text{вх}}}{f_2} = \frac{1}{n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \pm n_1 \pm n_3}$$

Для частоты  $f_3$  с выхода третьего блока 7 деления частоты

$$\frac{F_{\text{вх}}}{f_3} = \frac{1}{n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \pm n_1 \pm n_3}$$

Для остальных выходов делителя частоты, а именно: с выходов делителя 8 частоты на два, делителя 9 частоты на три, делителя 10 частоты на пять всех цепочек деления, коэффициенты деления выражаются формулами

$$\frac{F_{\text{вх}}}{f_1} = \frac{1}{p_1 \cdot g_1 \cdot l_1} \left( \frac{F_{\text{вх}}}{f_1} \right);$$


$$\frac{F_{\text{вх}}}{f_2} = \frac{1}{p_1 \cdot g_1 \cdot l_1} \left( \frac{F_{\text{вх}}}{f_2} \right);$$

$$\frac{F_{\text{вх}}}{f_3} = \frac{1}{p_1 \cdot g_1 \cdot l_1} \left( \frac{F_{\text{вх}}}{f_3} \right),$$

где  $P_i = 2^k$ ;  $g_i = 3^q$ ;  $p_i = 5^r$ ;  
 $R_j = 0, 1, 2, 3, \dots$  — показатель степени, показывающий какое количество использовано простых делителей частоты на два, делителей частоты на три и делителей частоты на пять (определенным основаниями).

Наличие в делителе частоты третьего блока деления частоты и двух взаимно перекрывающихся цепей обрат-

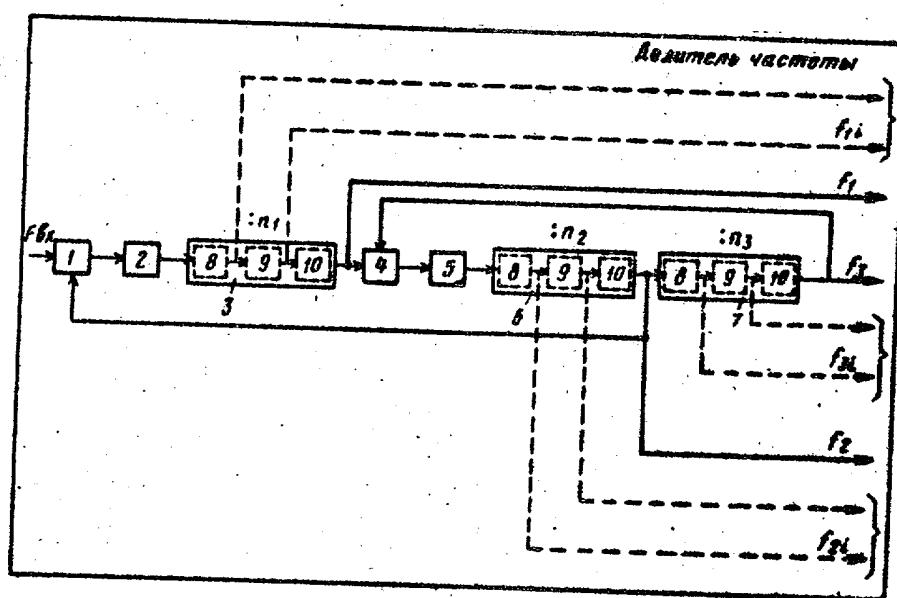ной связи, которые обеспечивают частотно-фазовую самокоррекцию и выполнение баланса частот, значительно расширяет набор возможных коэффициентов деления, позволяет получить многочастотную сетку когерентных частот со сложными соотношениями частот в ней при упрощении всех блоков деления частоты и пойышении их надежности.



Редактор О. Бугир

Составитель Н. Чеканова

Техред З.Палий

Корректор Л. Бескип

Заказ 4321/52

Tuesday 872

### Подписьное

Под  
ВНИИТИ Государственного комитета СССР

Государственного комитета  
по делам изобретений и открытий

по делам изобретений и открытий  
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. п. 6/5

Филиал ППП "Патент", г.Ужгород, ул.Проектная 4